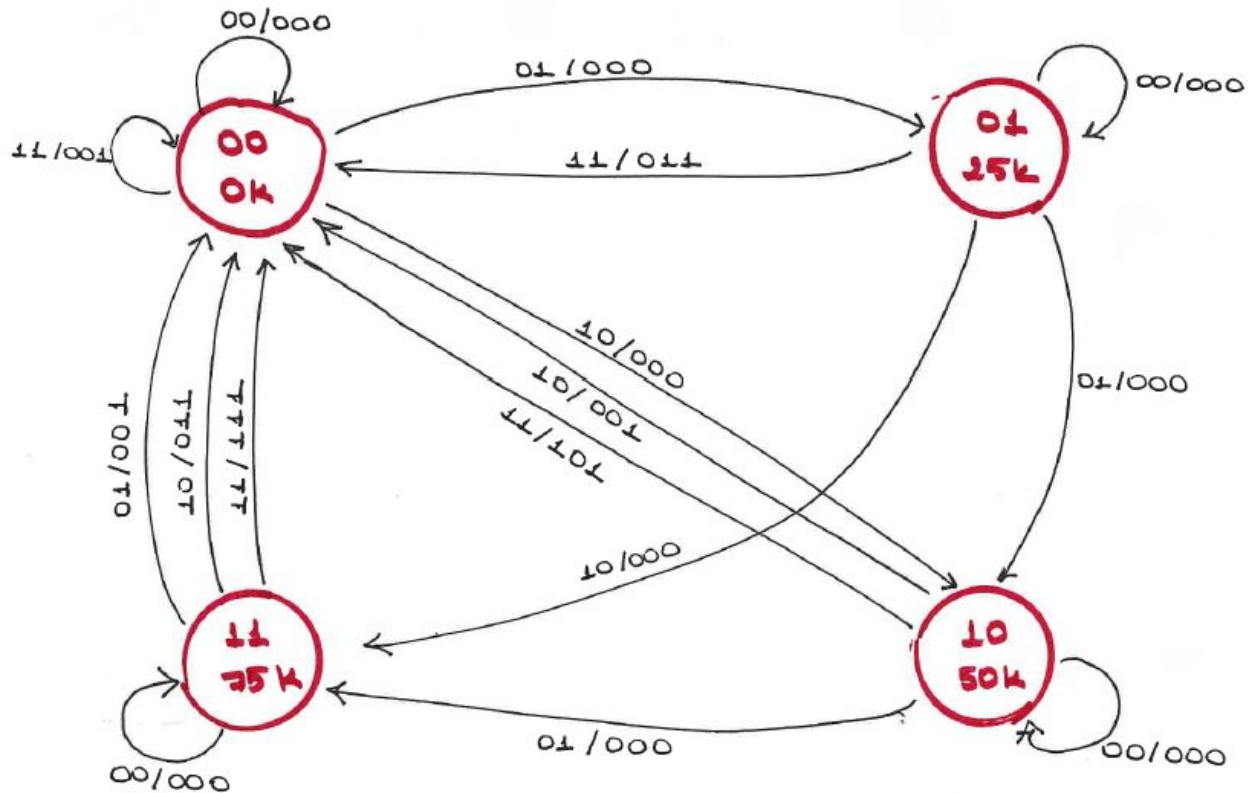


CS 303 LAB4 REPORT

State Diagram:



State Table:

A 1(t)	A 0(t)	Input 1	Input 0	A 1 (t+1)	A 0 (t+1)	Change 1	Change 0	Output
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1

K-Maps and Functions:

A 0 (t+1)				
A1A0\I1I0	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	0
10	0	1	0	0

$$A_0(t+1) = A_0'.I_1'.I_0 + A_1'.A_0.I_0' + A_0.I_0'.I_1'$$

A 1 (t+1)				
A1A0\I1I0	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	1
11	1	0	0	0
10	1	1	0	0

$$A_1(t+1) = A_1'.I_0'.I_1 + A_0'.A_1.I_1' + A_1.I_0'.I_1' + A_1'.A_0.I_1'.I_0$$

Change 1				
A1A0\I1I0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$$C_1 = A_1.I_0.I_1$$

Change 0				
A1A0\I1I0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

$$C_0 = A_0.I_0.I_1 + A_1.A_0.I_1$$

Output				
A1A0\I1I0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	1	1	1
10	0	0	1	1

$$\text{Output} = I_0.I_1 + A_1.I_1 + A_1.A_0.I_0$$

Screenshot of Schematic Design:

